



Un simple circuit électronique
dk qui peut se modifier à l'infini !




Principe :

Il suffit d'un moteur de recup' connecté à une alimentation et d'un interrupteur. **Soudez, scotchez ou collez**-les ensemble et ce système se déclencherà.

Pour **altérer ce mouvement**, il suffit d'un contrepoids comme une gomme, un tasseau de bois ou toutes autres étrangetées trouvées sur votre bureau.

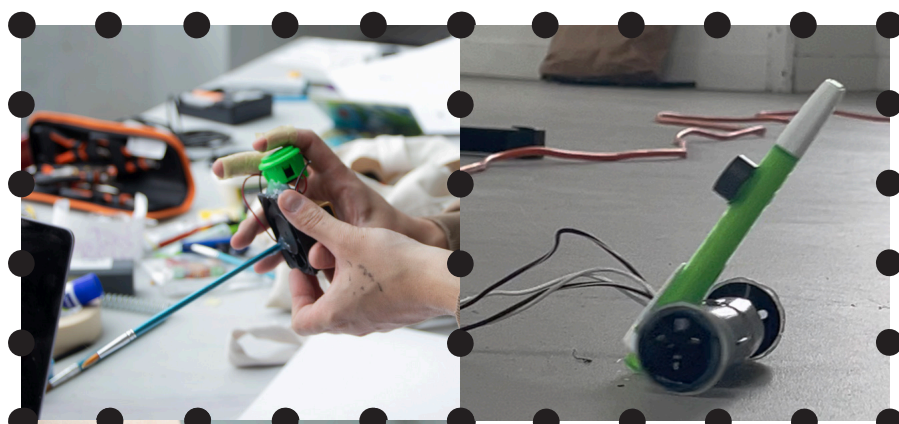Modifiez la trajectoire de la main (voir bzzz), de l'outil (voir vrrr- splash), pilotez-le à distance (voir dingo) ou rendez-le autonome (voir tooopie).




dingo

vrrr- splash

bzzz



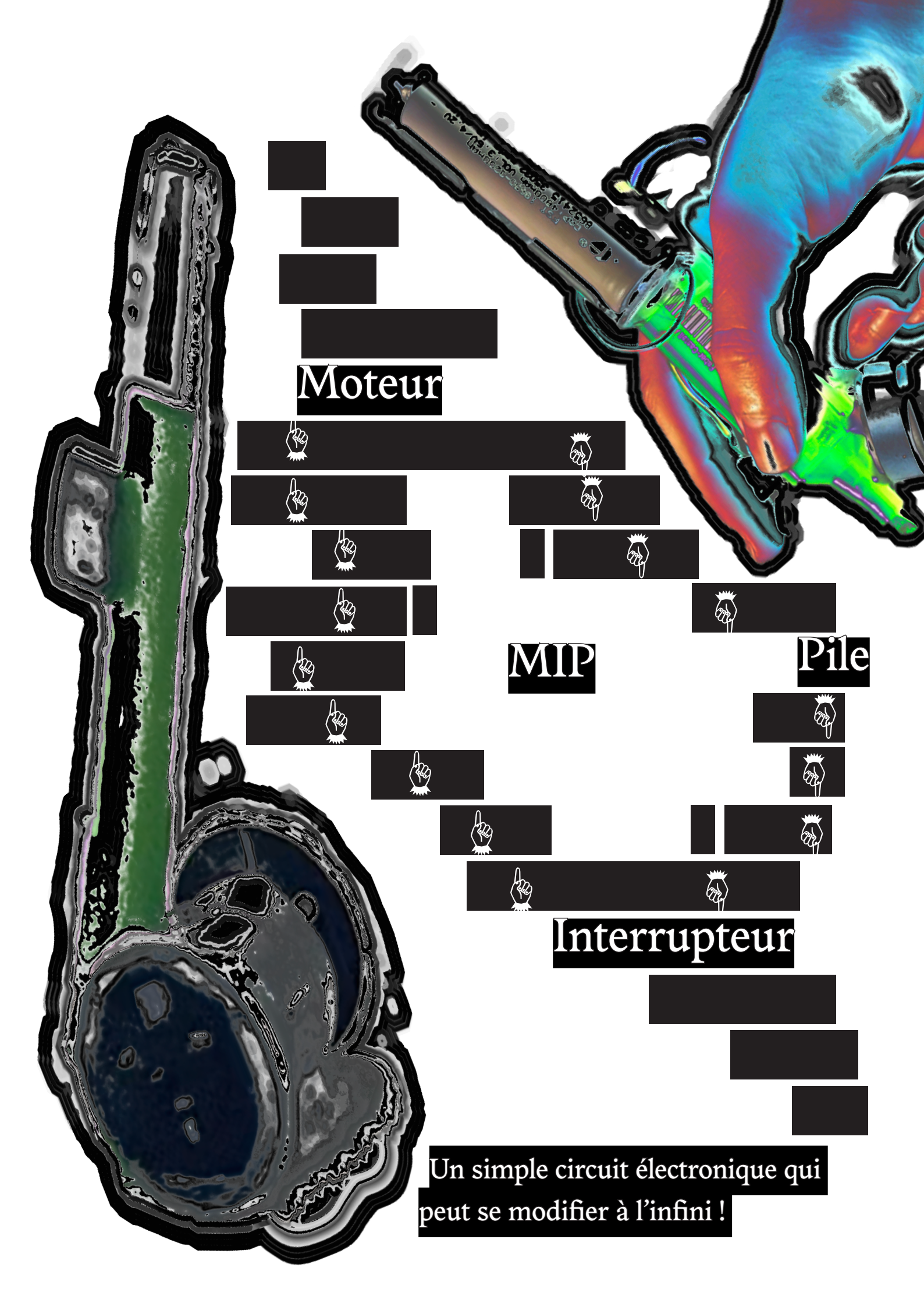

Moteur

MIP

Pile

Interrupteur

Un simple circuit électronique qui
peut se modifier à l'infini !